
التمرين الأول: املأ الجدول التالي :

الجهاز						
الرقم	01	02	03	04	05	06
الإسم						
الرمز النظامي						

التمرين الثاني:

إليك التركيبة التالية:

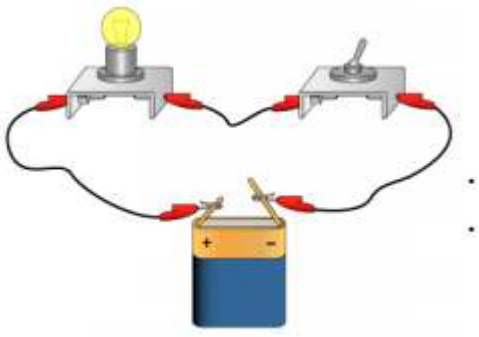

1- ما إسم هذه التركيبة؟

2- ماذا يحدث عند فتح القاطعة؟

3- استنتج دور القاطعة .

وضعية:

أنجز يونس التركيبة الكهربائية الموضحة في الوثيقة المقابلة:




1- مثل دارة يونس بالرموز النظامية.

2- نزع يونس القاعة وفي كل مرة يضع بين الطرفين (A.B) احدى المواد المذكورة أدناه مسجلا ملاحظاته في الجدول

3- ساعد يونس بوضع علامة (×) في الخانة المناسبة

4- ماذا تستنتج؟

الأدوات	دوران المحرك	عدم الدوران	ناقل	عازل
مسمار حديدي				
مـــاء مالـــح				
عـــود ثقـــاب				
شريط مطاطي				

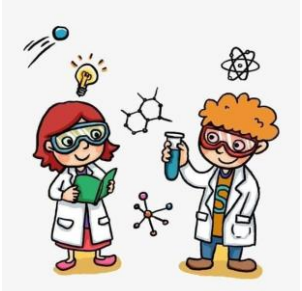

مع تحيات الأستاذة فراج

WWW.DZPEN.COM - قلم الجزائر