

ورشة التحكم بالآلات الكهربائية

تمارين شاملة تحتوي عدة دوائر تحكم بالآلات الكهربائية

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

تمارين شاملة تحتوي عدة دوائر تحكم بالآلات الكهربائية

هدف الوحدة العام :

ينفذ المتدرب جميع مبادئ التحكم بالآلات الكهربائية

الأهداف الإجرائية :

- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المفاتيح المغناطيسية عن طريق ضواغط تشغيل
- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المفاتيح المغناطيسية من القواطع الحرارية
- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المفاتيح المغناطيسية والقواطع الحرارية مع ضواغط التشغيل
- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المفاتيح المغناطيسية من أماكن مختلفة
- أن يكتسب المتدرب كيفية عكس دوران الآلات الكهربائية
- أن يكتسب المتدرب كيفية تشغيل المفاتيح المغناطيسية على جهدين مختلفين 380/220فولت
- أن يكتسب المتدرب كيفية عكس حركة الدوران بمفتاح عكس حركة للآلات الثلاثية الأوجه

الوقت لإتمام الوحدة الثاني : 168 حصة

قلم الجزائر | WWW.DZPEN.COM

قائمة تمارين الوحدة :

- **التمرين الأول:** توصيل مفتاح كهرومغناطيسي عن طريق ضاغطي تشغيل وإيقاف 220فولت
- **التمرين الثاني:**توصيل مفتاح كهرومغناطيسي مع مفتاح حراري لزيادة الحمل OVERLOAD
- **التمرين الثالث :**توصيل مفتاح كهرومغناطيسي مع مفتاح حراري أوفرلود مع ضاغط ولمبات بيان
- **التمرين الرابع :**توصيل مفتاح كهرومغناطيسي من مكانين مختلفين بواسطة ضواغط مع عدد من لمبات بيان
- **التمرين الخامس :** توصيل مفتاح يدوي لعكس حركة اتجاه دوران الآلات الثلاثية الأوجه
- **التمرين السادس :** توصيل مفتاح عكس حركة الدوران بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي
- **التمرين السابع :** توصيل مفتاحين مغناطيسيين مع ضواغط على وضع (ستارت , دلتا)

إجراءات السلامة :

- لبس الملابس الملائمة للعمل .
- لبس الحذاء الواقي .
- خلو اليدين من الخواتم والساعات الحديدية .
- حفظ العدد والأدوات في أماكنها المخصصة .
- المحافظة على مكان العمل مرتب ونظيف .

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الأول :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي عن طريق ضاغطي تشغيل وإيقاف 220فولت

ضواغط التشغيل والإيقاف .


تستعمل الضواغط بصورة كبيرة في عمليات التحكم في تشغيل المحركات الثلاثية الأوجه والوجه الواحد



أ- ضواغط التشغيل : عبارة عن نقط مفصولة أصلاً ويتم توصيلها عند الضغط على الضاغط وتكون ذات اللون الأخضر أو الأسود وتوصل ضواغط التشغيل مع بعض بالتوازي ويوصل مع ضاغط التشغيل نقطة مساعدة مفتوحة بالتوازي وذلك للإبقاء الذاتي .




أ- رمز ضاغط التشغيل

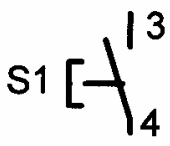


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

ب ـ ضواغط الإيقاف : عبارة عن نقط تلامس موصلة أصلاً ويتم فصلها عند الضغط على الضاغط وتكون ذات اللون الأحمر وتوصل ضواغط الإيقاف مع بعض بالتوالي .

ب ـ رمز ضاغط الإيقاف

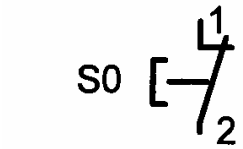

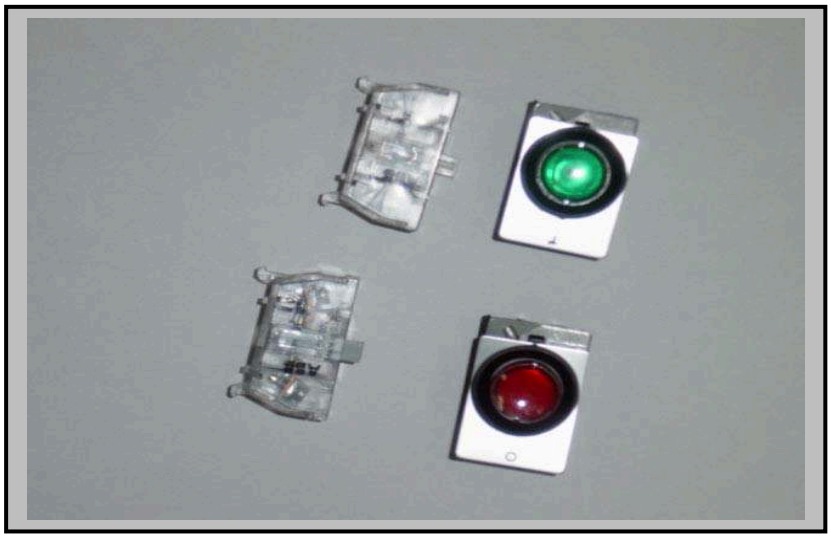

1ـ مجموعة ضواغط تشغيل وإيقاف




WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الأول:

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي عن طريق ضاغطي تشغيل وإيقاف 220فولت


أـ الدائرة الرئيسة .

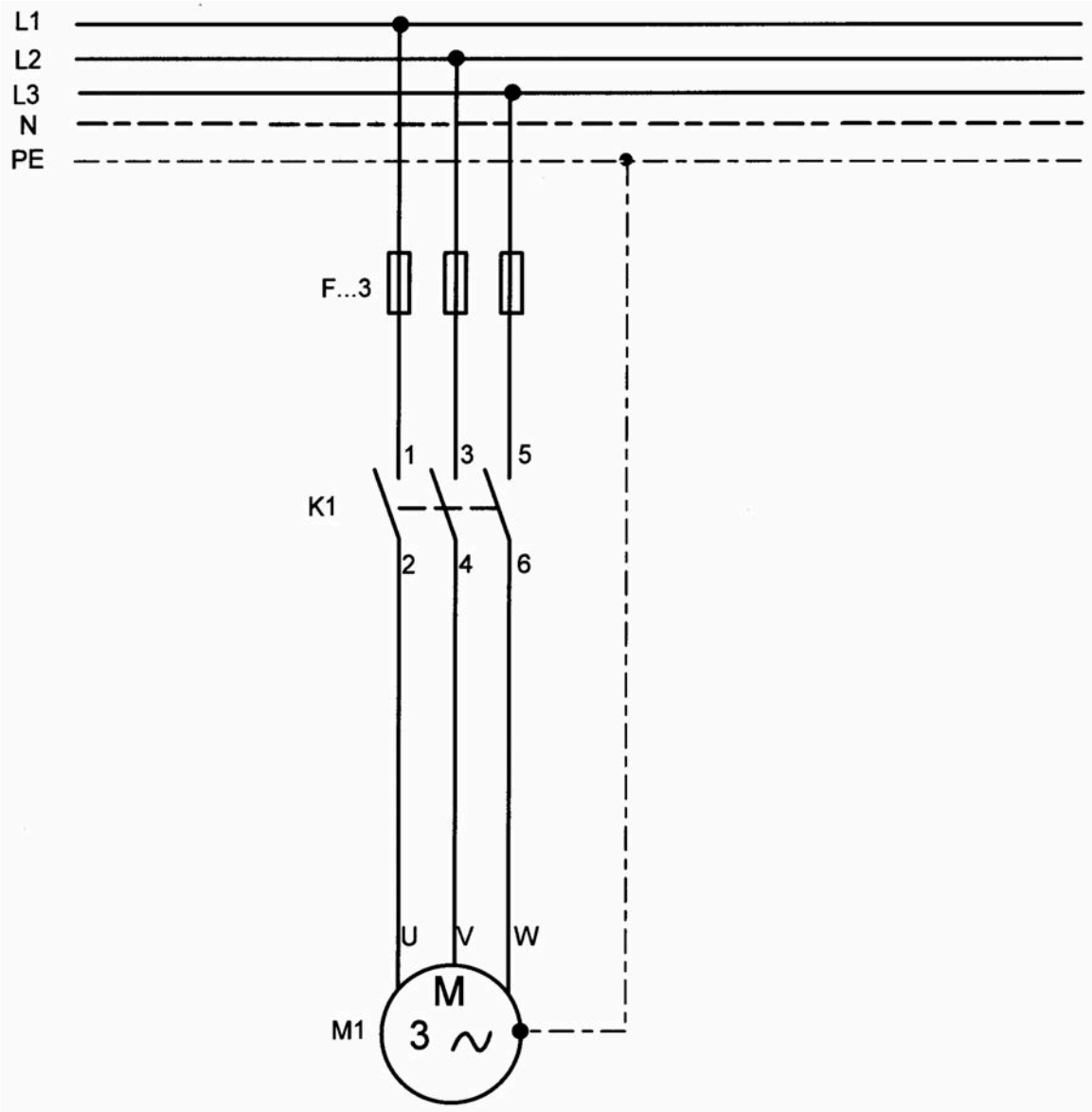

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الأول :


ب ـ دائرة التحكم .

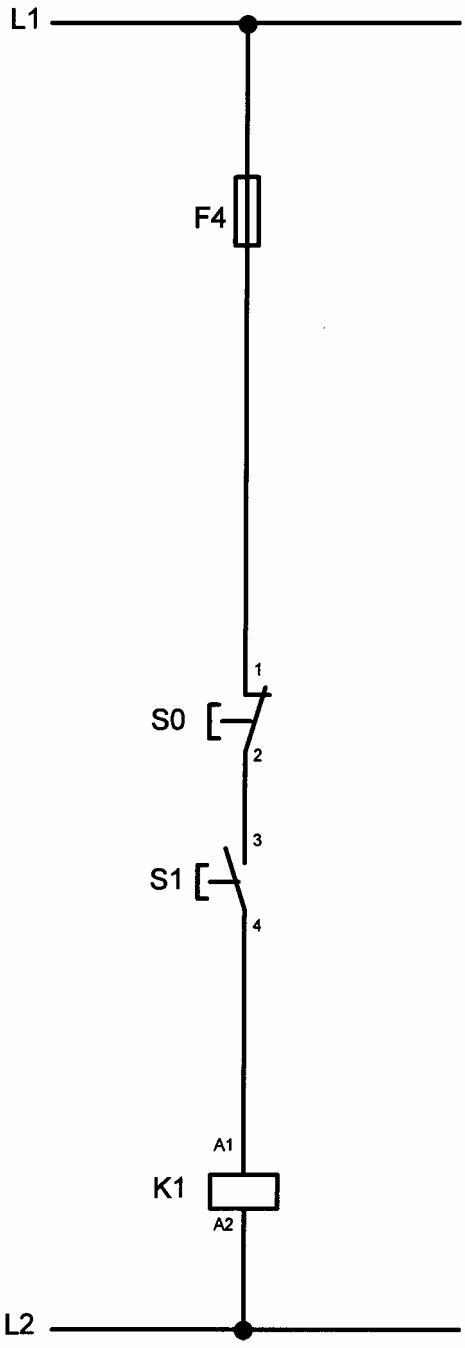

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الأول :

ج ـ دائرة التحكم .

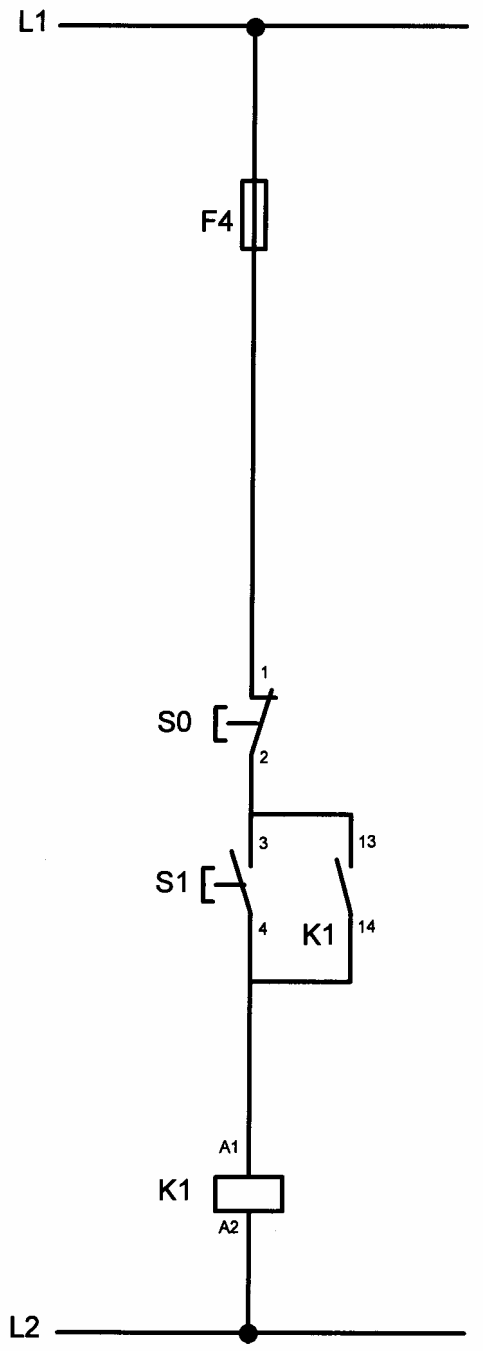


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثاني :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي عن طريق قاطع حراري لزيادة الحمل OVERLOAD

الأوفر لود :

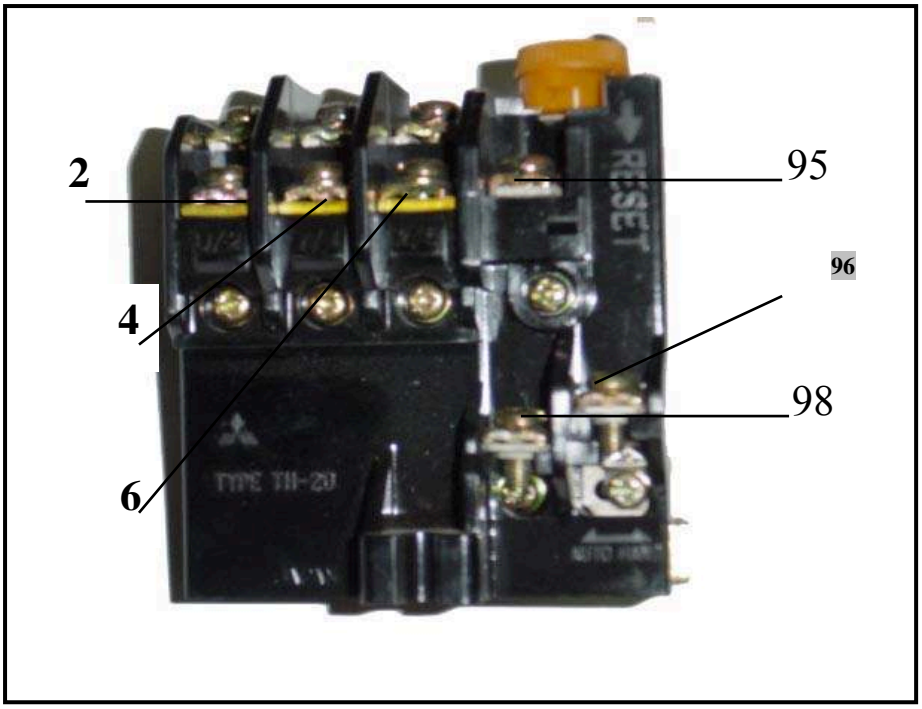تنشأ أعطال في دوائر التشغيل للمحركات إما من زيادة الحمل أو نتيجة خطأ ميكانيكي فنحتاج إلى مرحل حماية لهذا الغرض بحيث يقوم بفصل دائرة التحكم التي بدورها تفصل الدائرة الرئيسة ويعتمد في عملية الفصل على درجة الحرارة الحادثة من ذلك الخطأ الناتج ومرحل الوقاية من هذا النوع مناسب لوقاية المحركات حيث إنه بطيء الفصل أي لا يفصل لحظة مرور تيار البدء للمحرك .




WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر


التمرين الثاني:

تركب الأوفر لود

ويتركب الأوفر لود من ثلاث عناصر ازدواجية مصنوعة من ثنائي المعدن الذي يعمل تقوساً أثناء ارتفاع درجة حرارته وموجود في نهاية الازدواجيات ذراع توصيل معزول متصلة بذراع توصيل متصل بنقطة رئيسة (95) وهي نقطة دخول التيار بالدائرة وهذا الذراع يتحرك بين نقطتين كمفتاح طرف سلم وهاتين النقطتين إحداهما نقطة الخروج لدائرة التحكم هي (96) والأخرى نقطة الخروج وهي (98) في حالة الأعطال بتوصيل لمبة بيان الأعطال وهناك ذراع متصل بياي لاعادة التشغيل بعد إصلاح الأعطال .

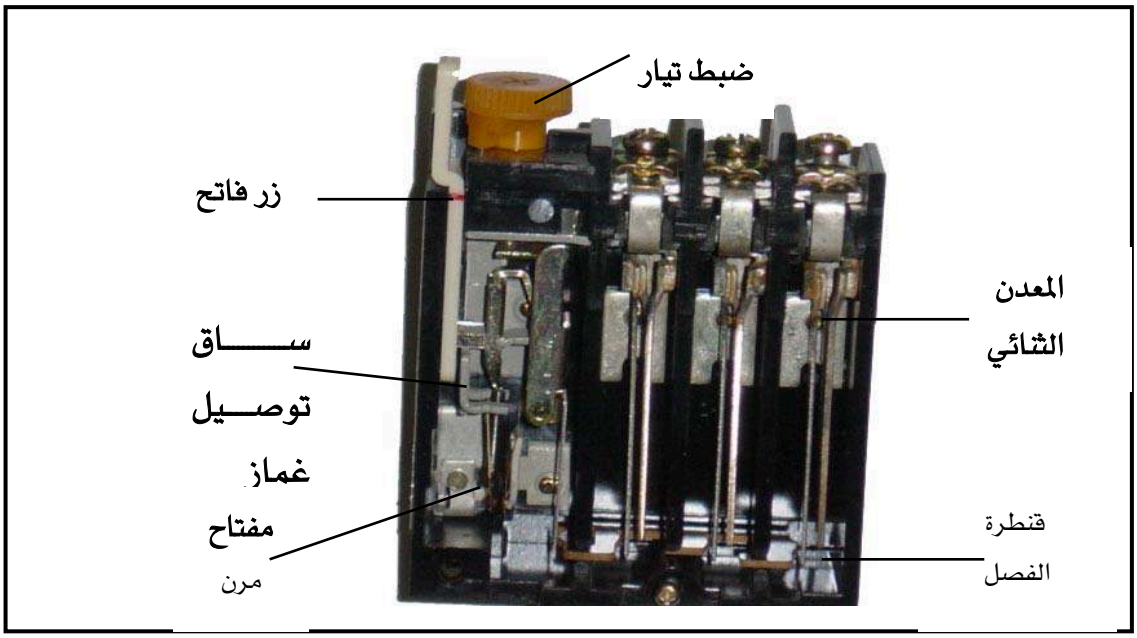

1. رمز الأوفر لود

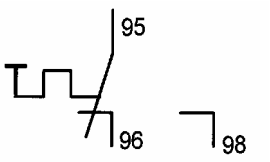


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثاني :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي عن طريق قاطع حراري لزيادة الحمل OVERLOAD


أـ الدائرة الرئيسة .

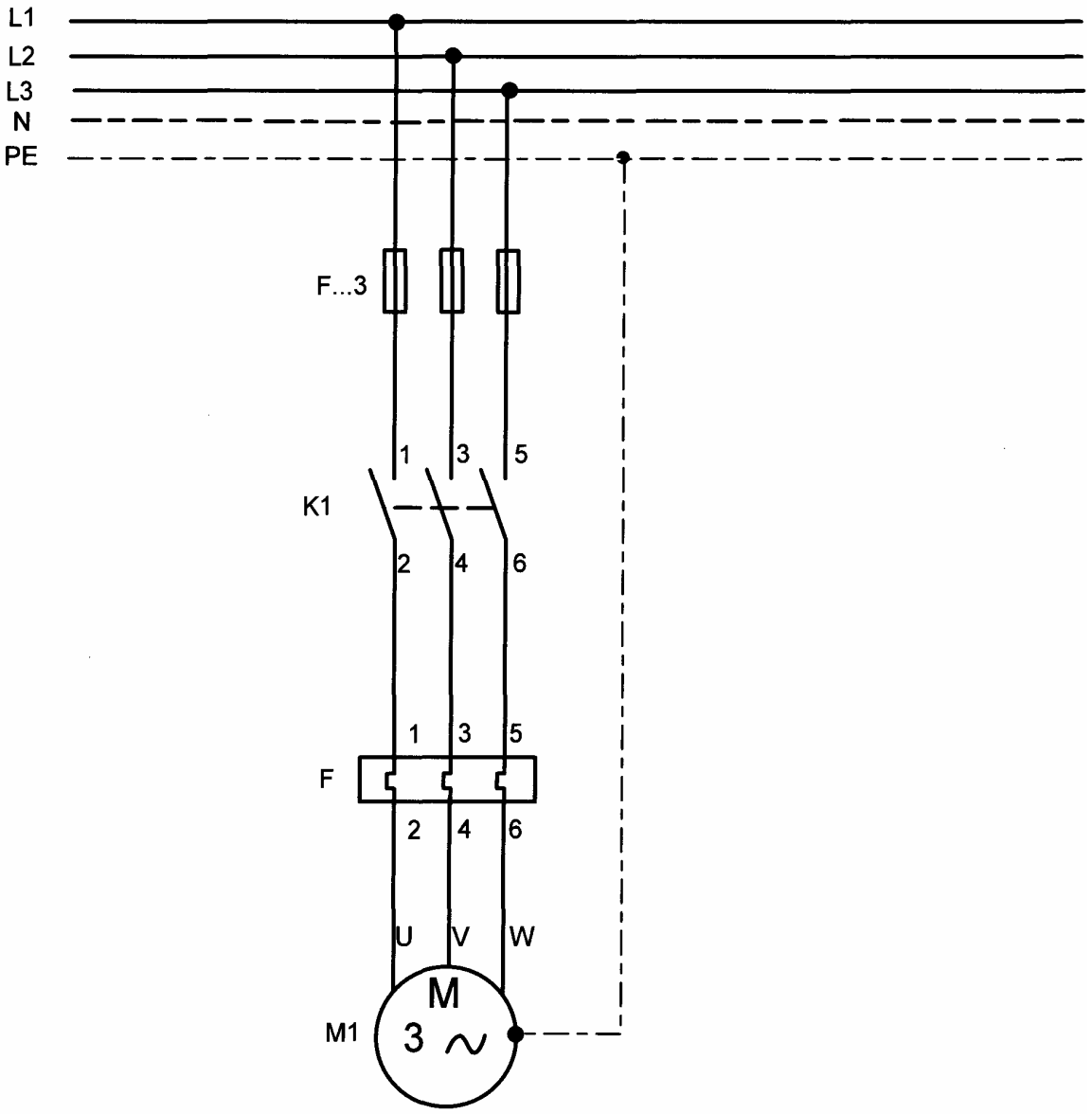

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثاني.

ب ـ دائرة التحكم .

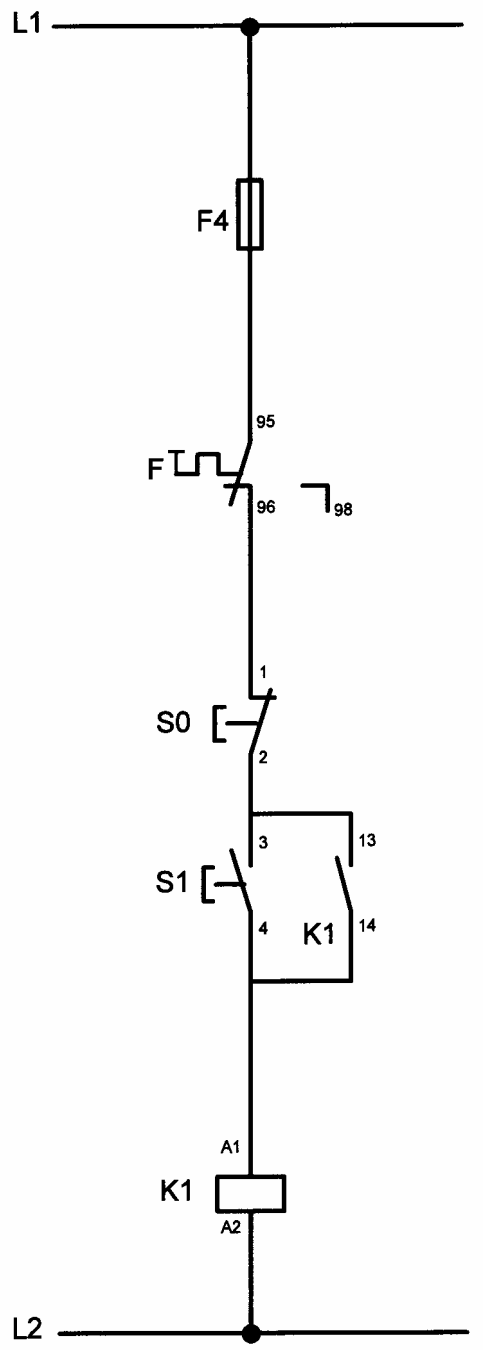


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثالث :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي مع مفتاح قاطع حراري أوفر لود مع ضاغط ولمبات بيان

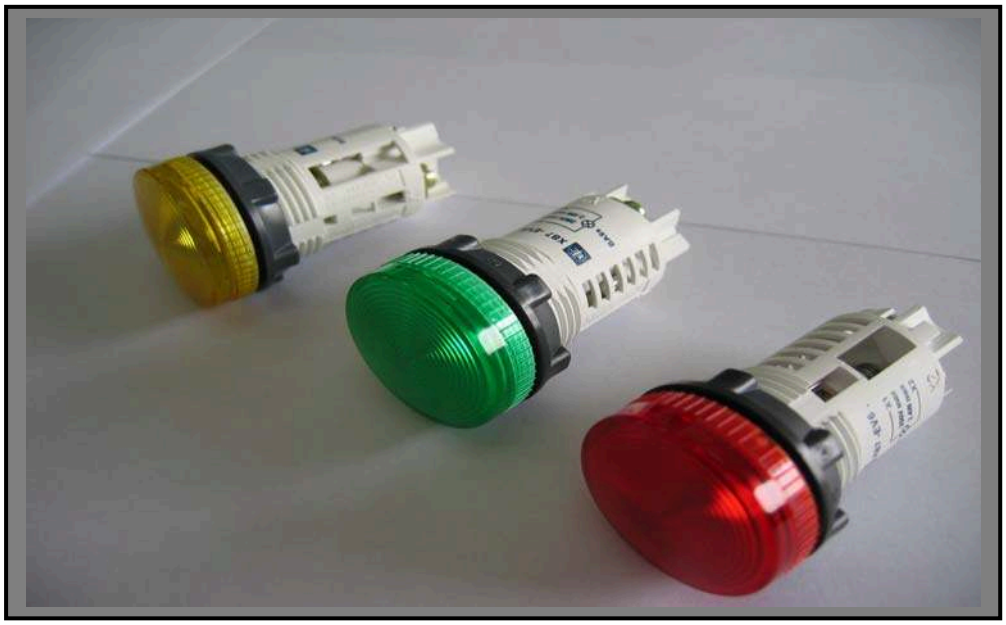لمبات البيان هي عبارة عن دلائل على عمل المحركات إما لتشغيلها أو إيقافها أو دليل على حصول عطل



1ـ لمبات بيان التشغيل :

تستخدم لمبة بيان التشغيل إما لبيان تشغيل محرك أو دوران مستمر أو حركة المحرك لليمين وارى لليسار وعادة تكون ذات لون أخضر وتوصل مع الملف في المفتاح الكهرومغناطيسي بالتوازي .

1ـ لمبة بيان التشغيل .



WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

2ـ لمبات بيان الإيقاف :

عادة توصل لمبة بيان إيقاف المحرك أو أي حمل آخر لتضييء عندما يكون المحرك في حالة الإيقاف وتكون ذات لون أحمر وهذه اللمبة توصل بالتولي مع نقطة مساعدة مغلقة في المفتاح الكهرومغناطيسي .



2ـ لمبة بيان الإيقاف .

3ـ لمبات بيان الأعطال :

توصل لمبة بيان الأعطال مع النقطة (98) من الخروج في الأوفرلود حيث إنها توضح حصول عطل في الدائرة الرئيسة وتكون ذات لون أصفر أو برتقالي .




3ـ لمبة بيان الأعطال .

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثالث :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي مع مفتاح قاطع حراري أوفر لود مع ضاغط ولمبات بيان


أ ـ الدائرة الرئيسة .

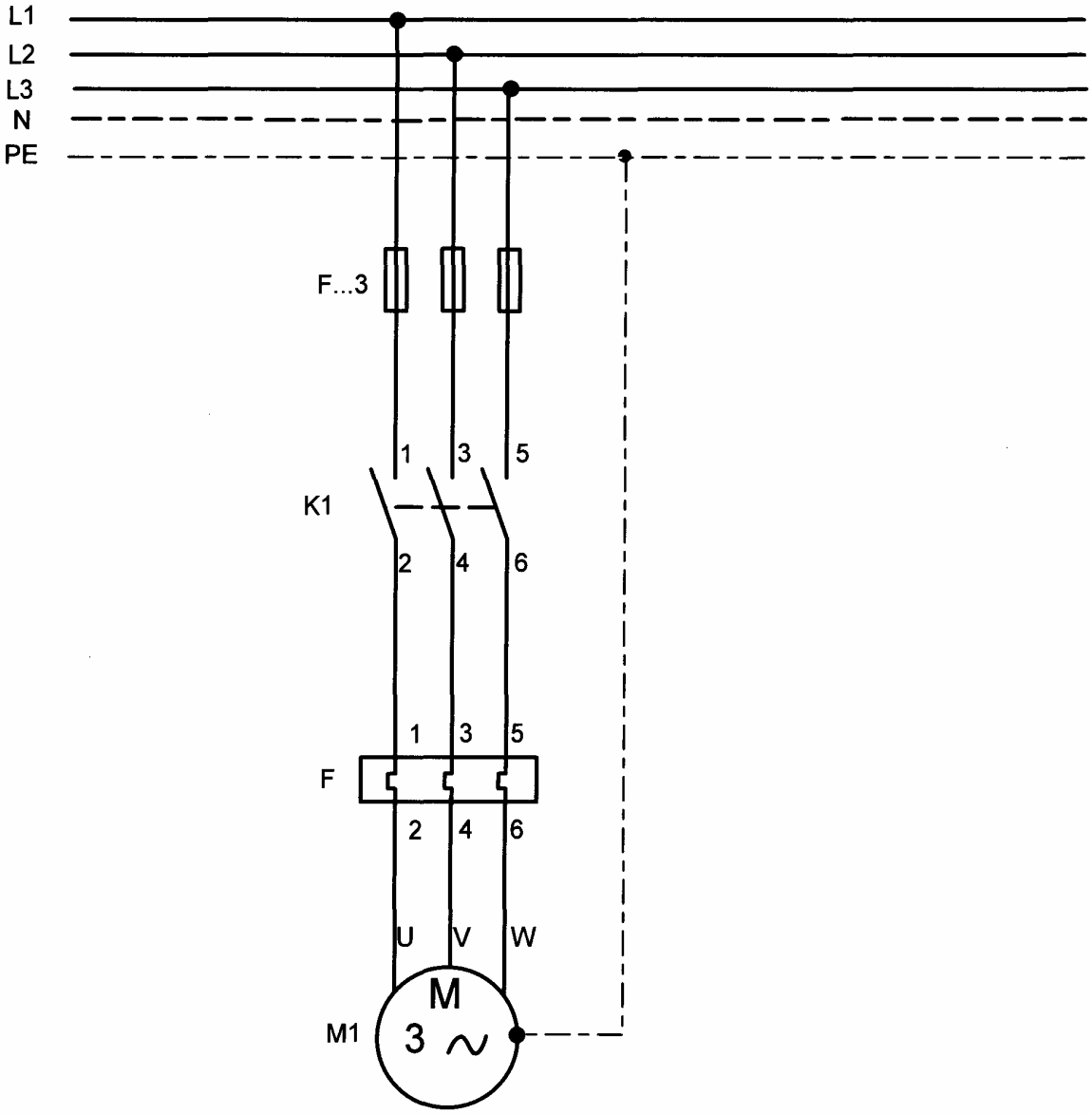

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الثالث.

ب ـ دائرة التحكم .

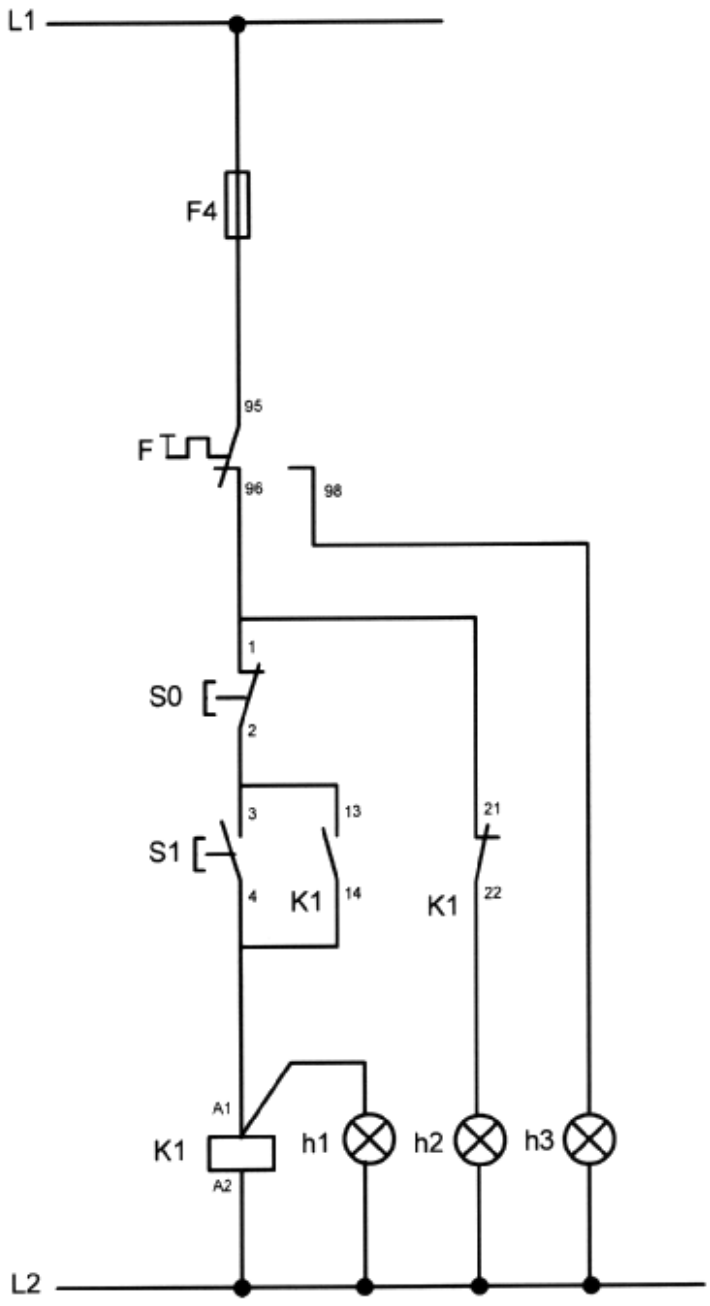

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الرابع :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي من مكانين مختلفين بواسطة ضواغط مع عدد لمبات بيان


في الحياة العملية نحتاج إلى التحكم في التشغيل والإيقاف من مكانين أو عدة أماكن كما في المصاعد الكهربائية وغيرها وفي إدارة المحركات نستخدم لهذا عدة ضواغط تشغيل وعدة ضواغط إيقاف وتعمل لتشغيل المتمم الذي يقوم بدوره بتشغيل المحرك المراد تشغيله حيث إن ضواغط الإيقاف توصل مع بعض بالتوالي . وكذلك توصل نقطة مساعد مفتوحة مع ضواغط التشغيل بالتوازي للإبقاء الذاتي .

قلم الجزائر | WWW.DZPEN.COM

التمرين الرابع :

توصيل مفتاح كهرومغناطيسي من مكانين مختلفين بواسطة ضواغط مع عدد لمبات بيان


أـ الدائرة الرئيسة .

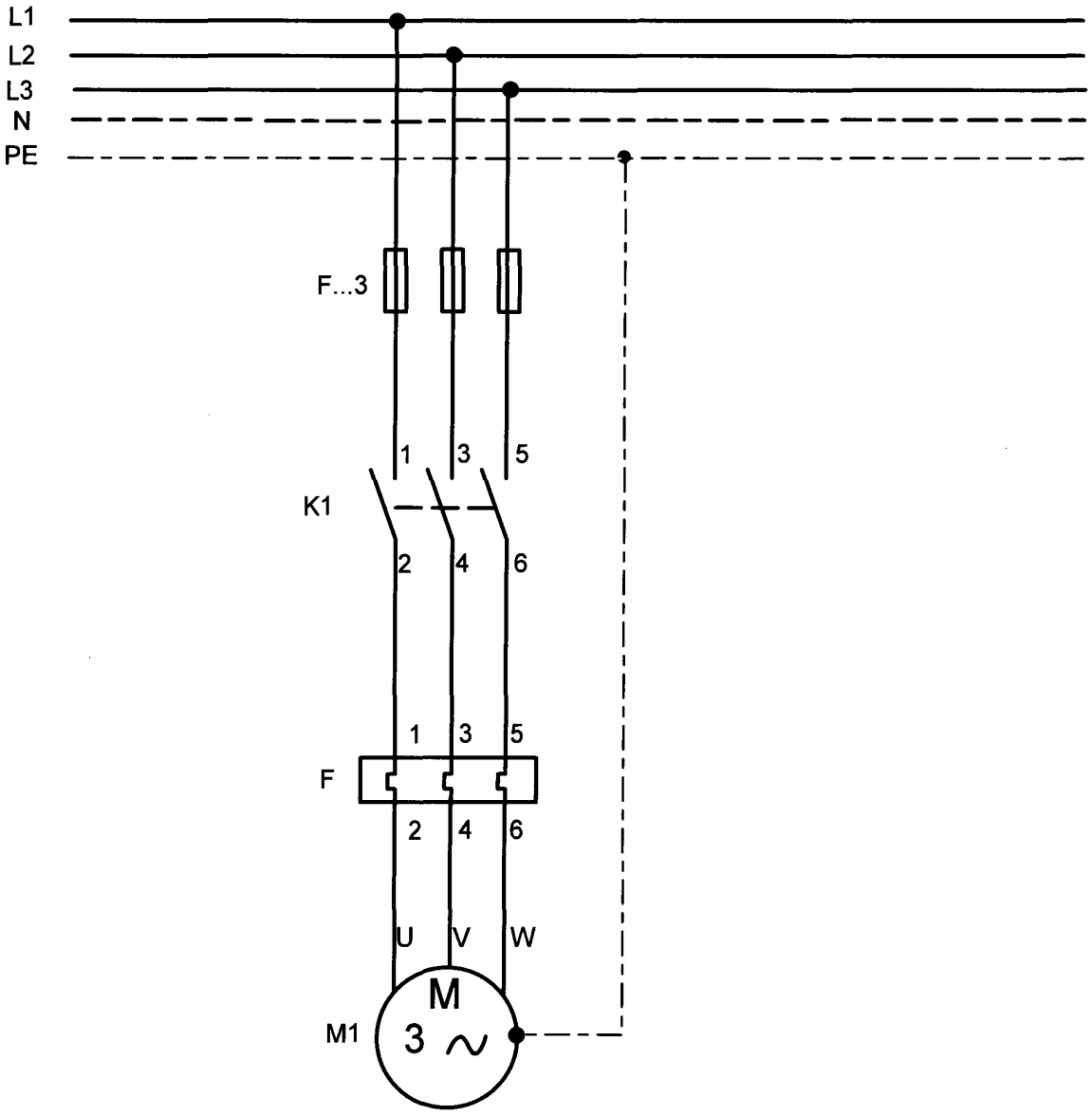

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الرابع :

ب ـ دائرة التحكم .

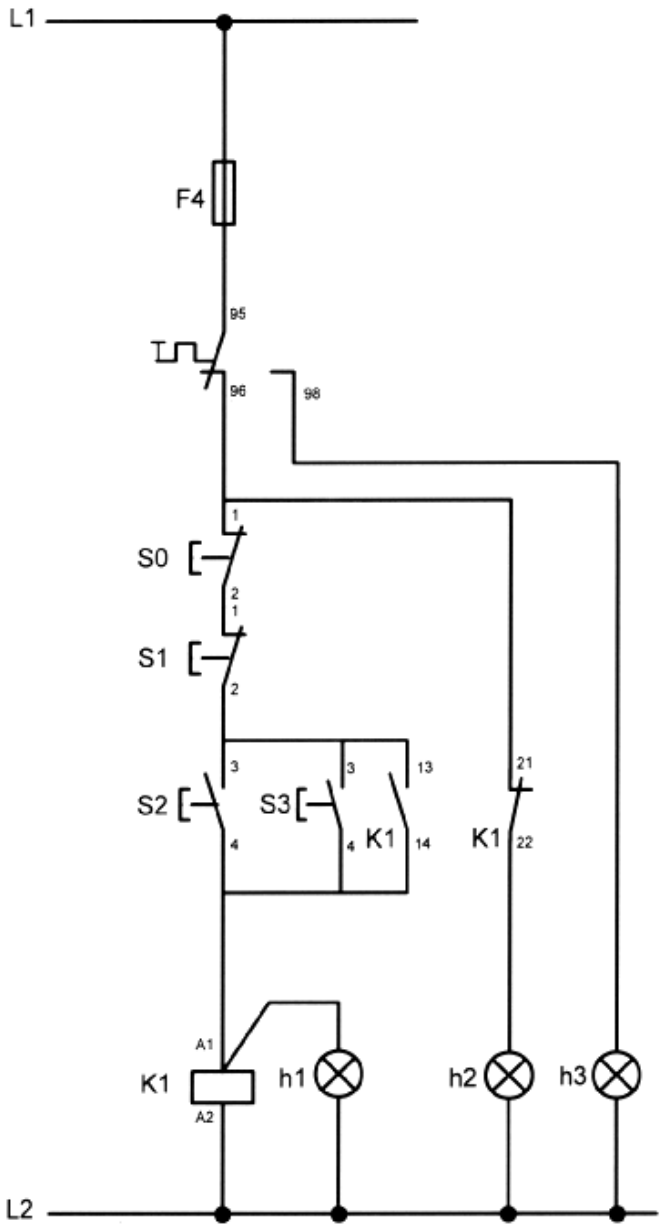

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الخامس :

توصيل مفتاح يدوي لعكس حركة اتجاه دوران الآلات الثلاثية الأوجه


يعمل المفتاح عكس حركة الثلاثي الاوجه حالتين .




أ ـ الحالة الأول:

يكون المفتاح في الحالة الطبيعية أي دخول الفازات وخروجها .

أـ الحالة الأول . دوران جهة اليمين

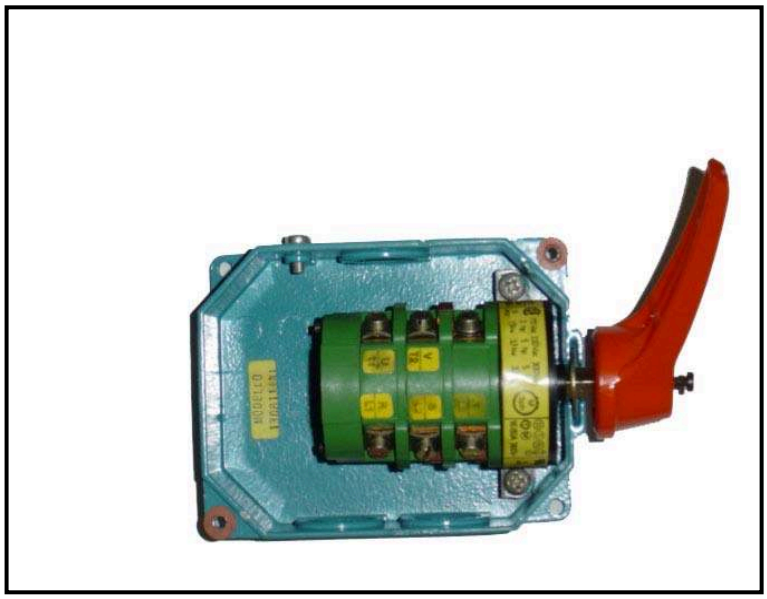

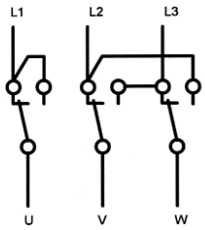



WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

ب ـ الحالة الثانية :

يقوم المفتاح بتبديل الفاز الثاني مكان الثالث مع إبقاء الأول أي دخول الفاز الثاني مع خروج الثالث ودخول الثالث مع خروج الثاني .

ب ـ الحالة الثانية . دوران جهة اليمين

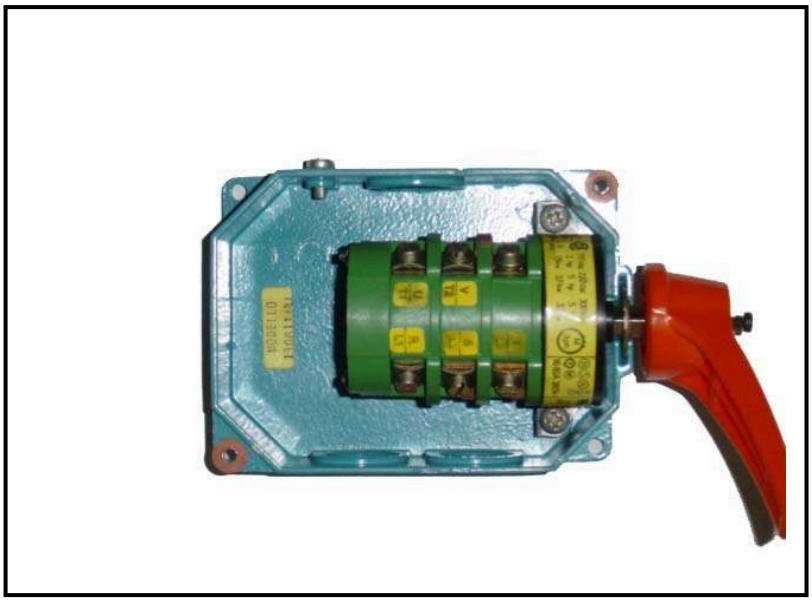


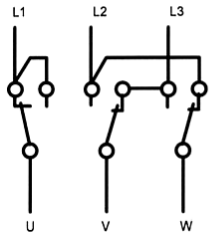

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين الخامس :

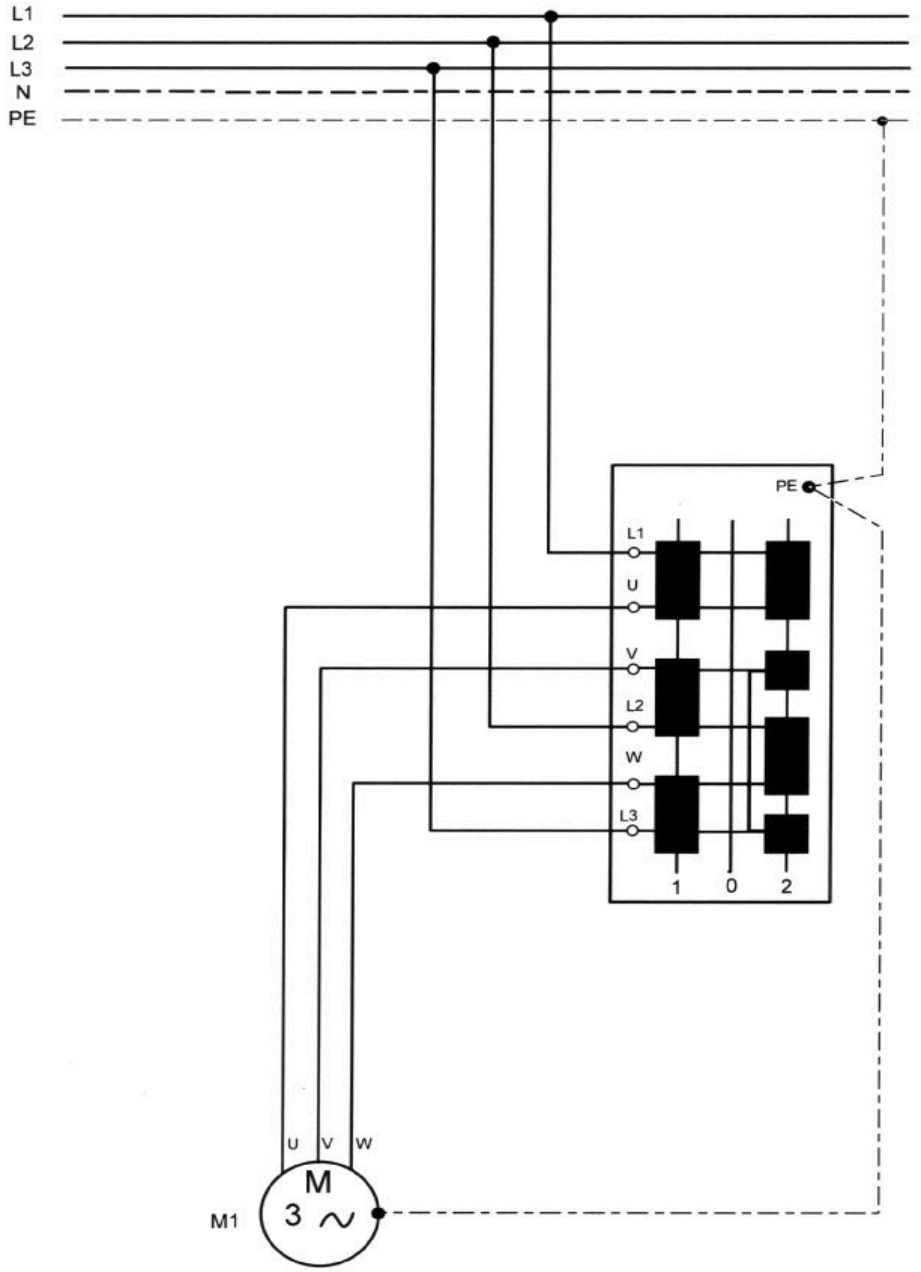توصل مفتاح يدوي لعكس حركة اتجاه دوران الآلات الثلاثية الأوجه



WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين السادس :

توصيل مفتاح عكس حركة الدوران بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي

عندما نريد عكس حركة المحرك الثلاثي نقوم بتبديل فازين فقط من الثلاثة فازات الموصلة إلى أطراف المحرك وهذه العملية تمت بطريقة ميكانيكية أما عن طريق المتممات فإننا نقوم بعكس أحد الأطراف في دخول التيار للمتمم حيث يبقي الخروج من المتمم ثابتاً أو العكس .


ويجب أن نضع في الاعتبار أن من الخطورة أن يعمل كلا المتممين لتغذية محرك واحد في نفس الوقت لأنه يوجد تبديل في مواقع الفازات إما في الدخول أو الخروج لذلك يجب استخدام النقاط المساعدة المغلقة في كلا المتممين حيث نضع نقطة مساعدة مغلقة من المتمم الأول في طريق الدخول للمتمم الثاني وكذلك نقطة مساعدة مغلقة من المتمم الثاني في طريق الدخول الأول .

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين السادس :

توصيل مفتاح عكس حركة الدوران بواسطة مفتاح كهرومغناطيسي


أ ـ الدائرة الرئيسة :

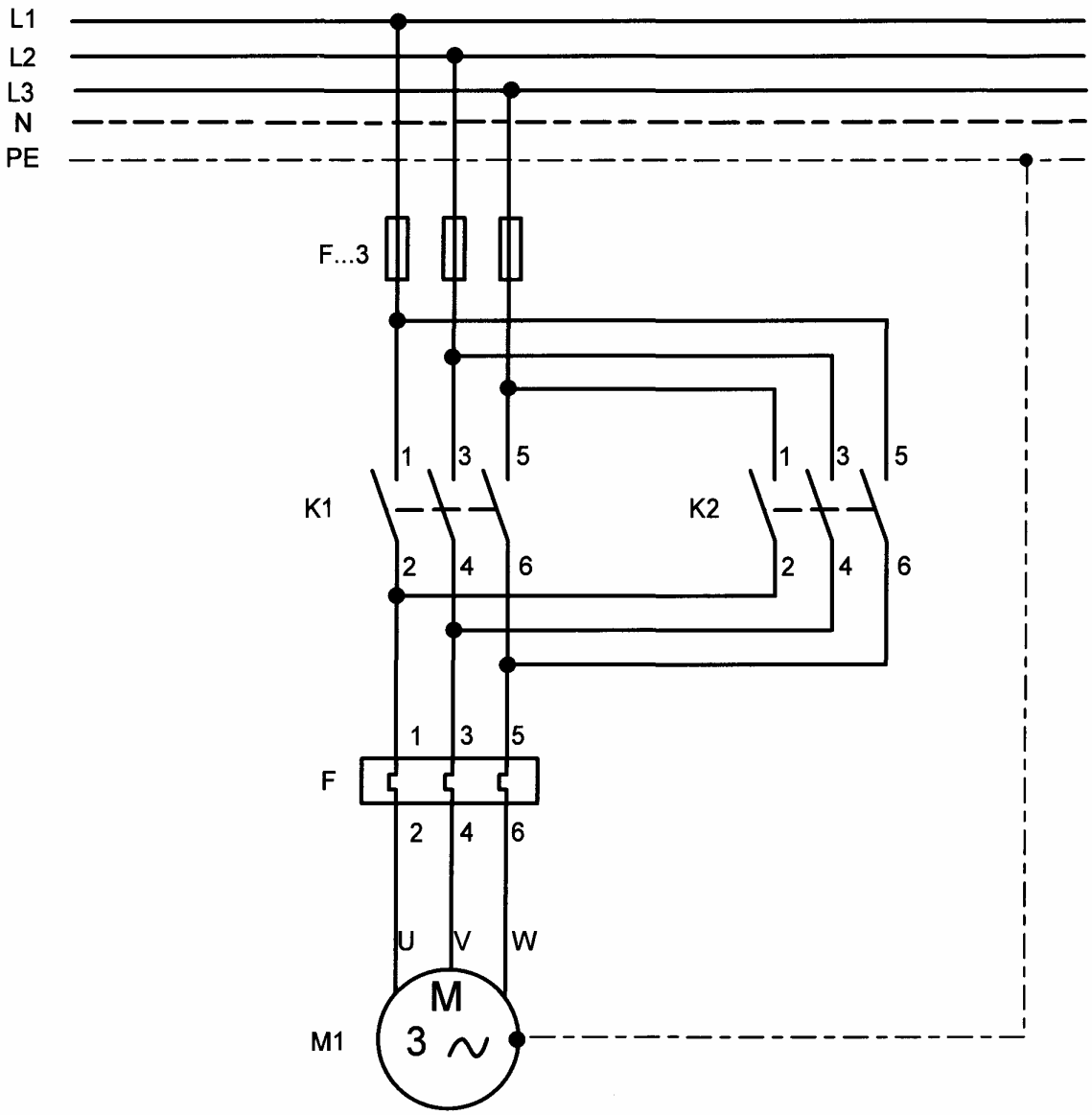

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين السادس :

ب ـ دائرة التحكم .

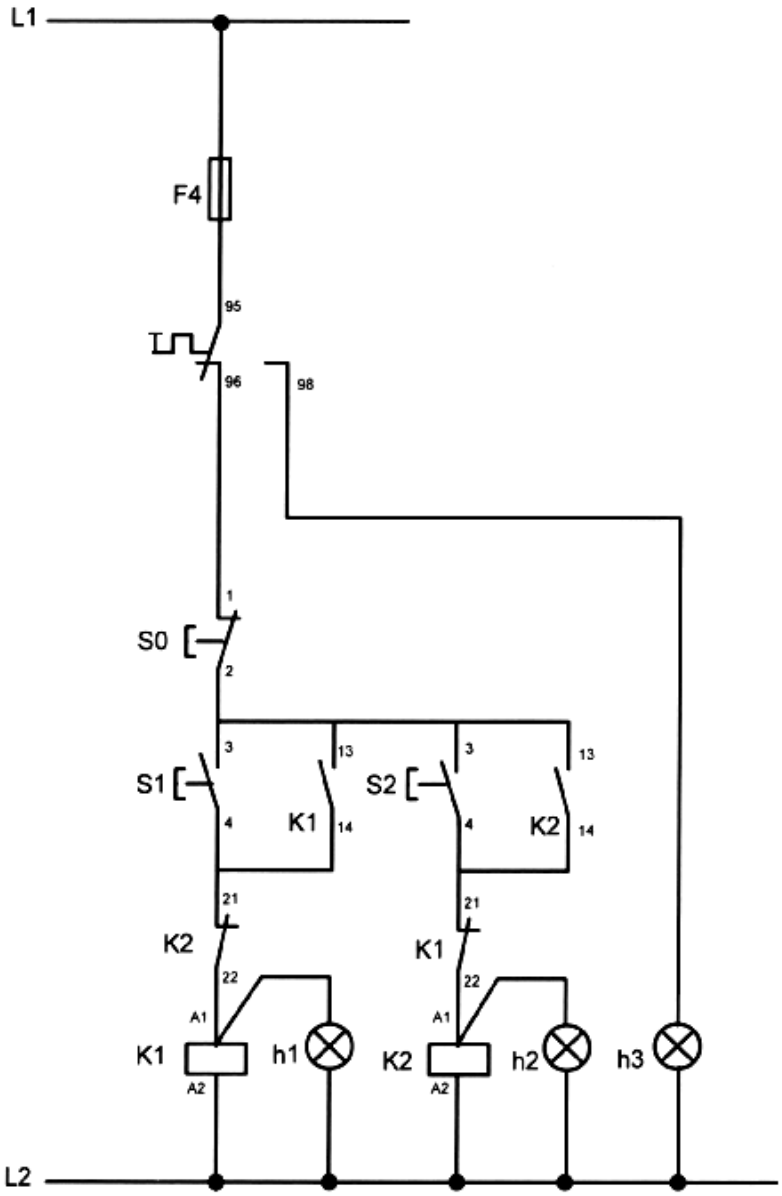

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر


التمرين السابع :

توصيل مفتاحين مغناطيسيين مع ضواغط على وضع (ستارت/دلتا)


من المعلوم أن كل محرك عند بدء دورانه يحتاج إلى شدة تيار أكبر من القيمة التي يسحبها بعد أن يأخذ سرعته الطبيعية حوالي الضعف أو أكبر فمثلا إذا كانت شدة تيار المحرك وهو دائر 8أمبير فانه يحتاج عند بدء دورانه 15أمبير تقريباً .

وفي أكثر المحركات ذات القدرة العالية يكتب على يفطة المحرك 380 فولت Δ دلتا وهذه المحركات لا توصل Δ دلتا دائما ولكن عند بدء التشغيل يكون المحرك موصل ستارت Y ستارت وبعد أن يأخذ سرعته الطبيعية يغير إلى توصيله Δ دلتا (عن طريق دائرة تحكم أو مفتاح خاص بذلك) وذلك حتى نتفادى شدة التيار العالية عند البدء .

أـ مفتاح يدوي نجمة / ستارت

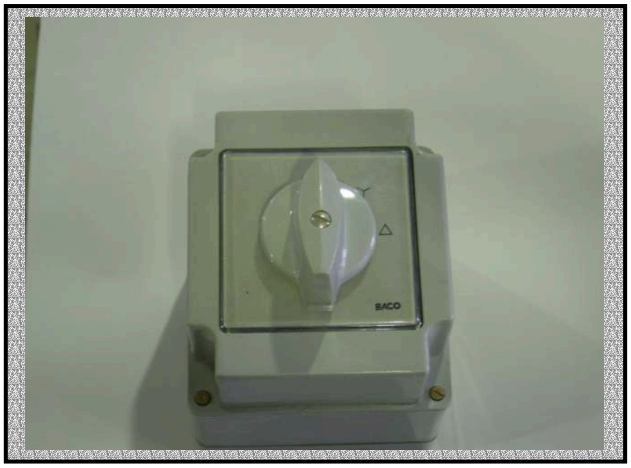

ب ـ تركيب المفتاح من الداخل

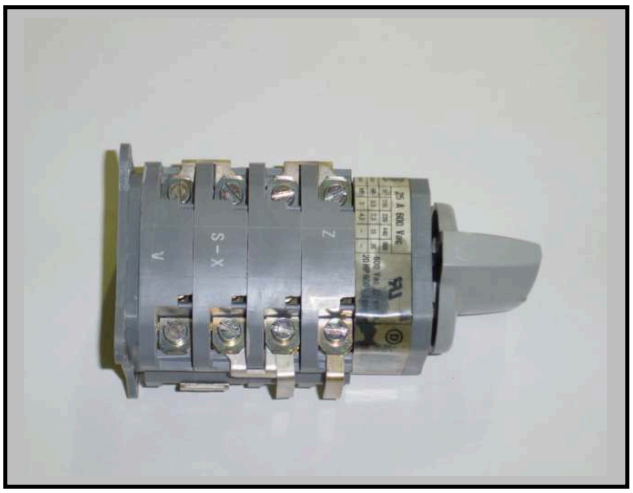


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين السابع :

توصيل مفتاحين مغناطيسيين مع ضواغط على وضع (ستارت/دلتا)


أـ الدائرة الرئيسة .

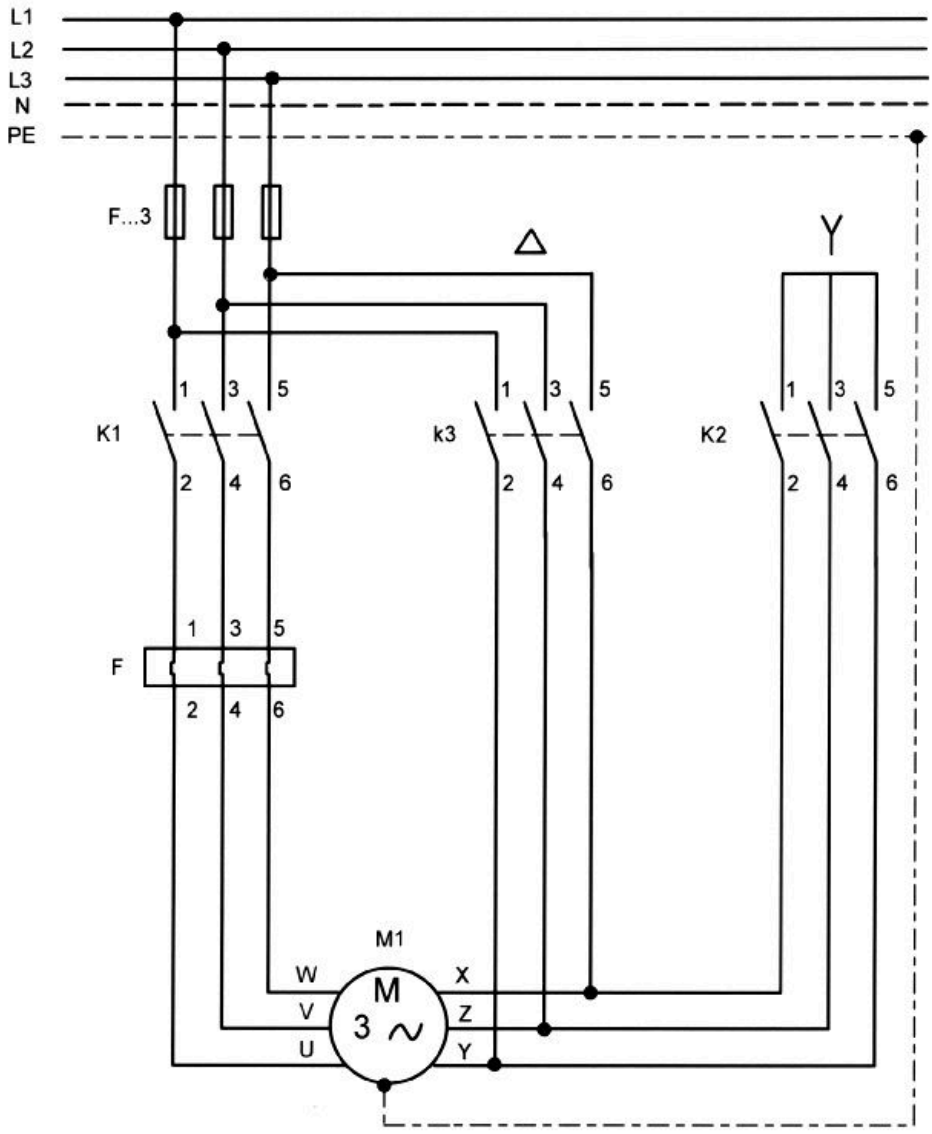

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

التمرين السابع :

ب ـ دائرة التحكم .

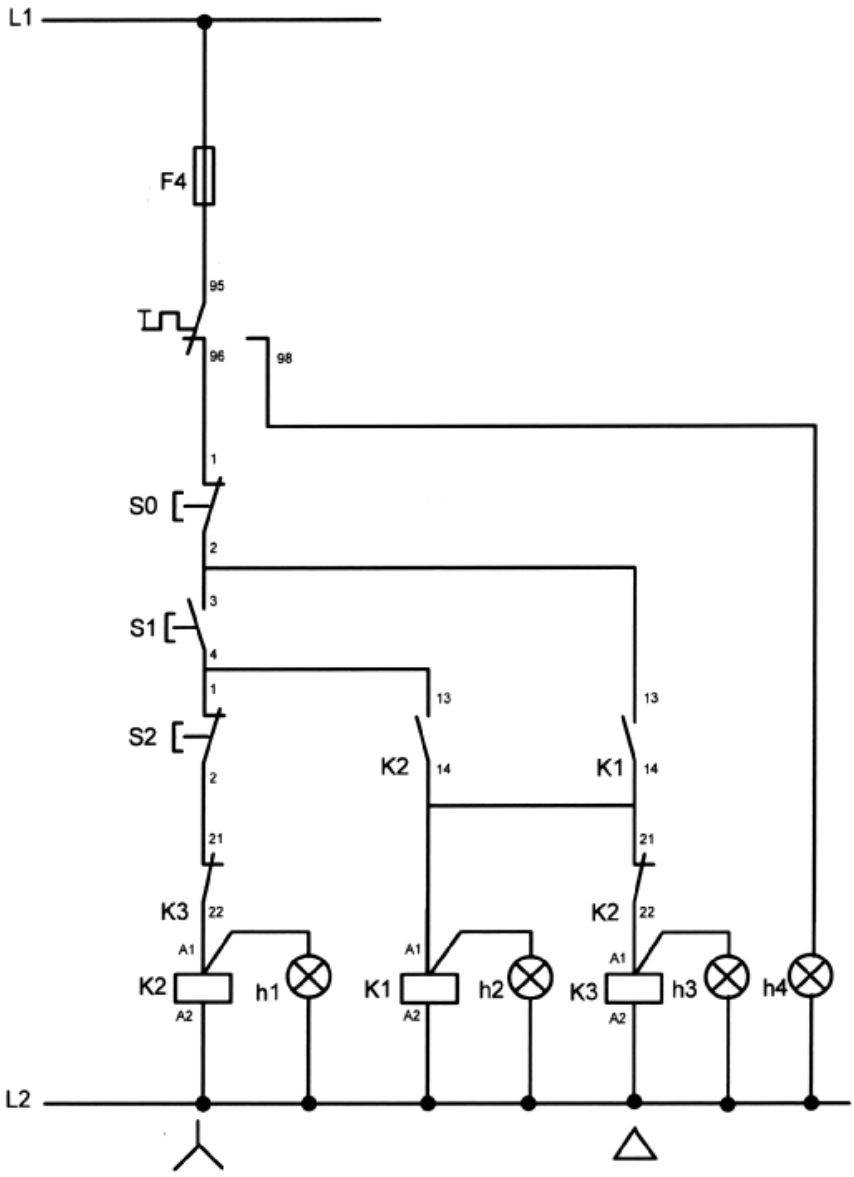

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر