
Commande des moteurs asynchrones

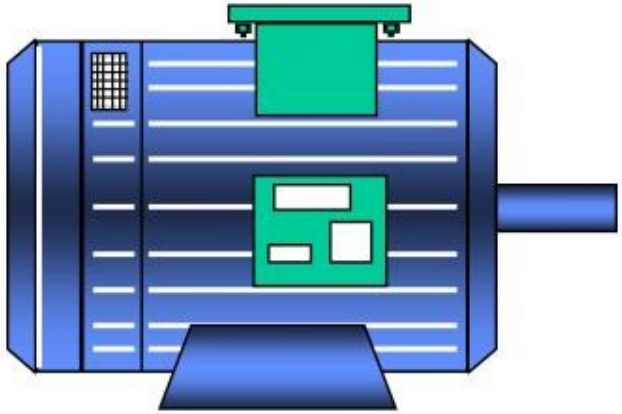












Diaporama réalisé par Daniel Herbourg


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

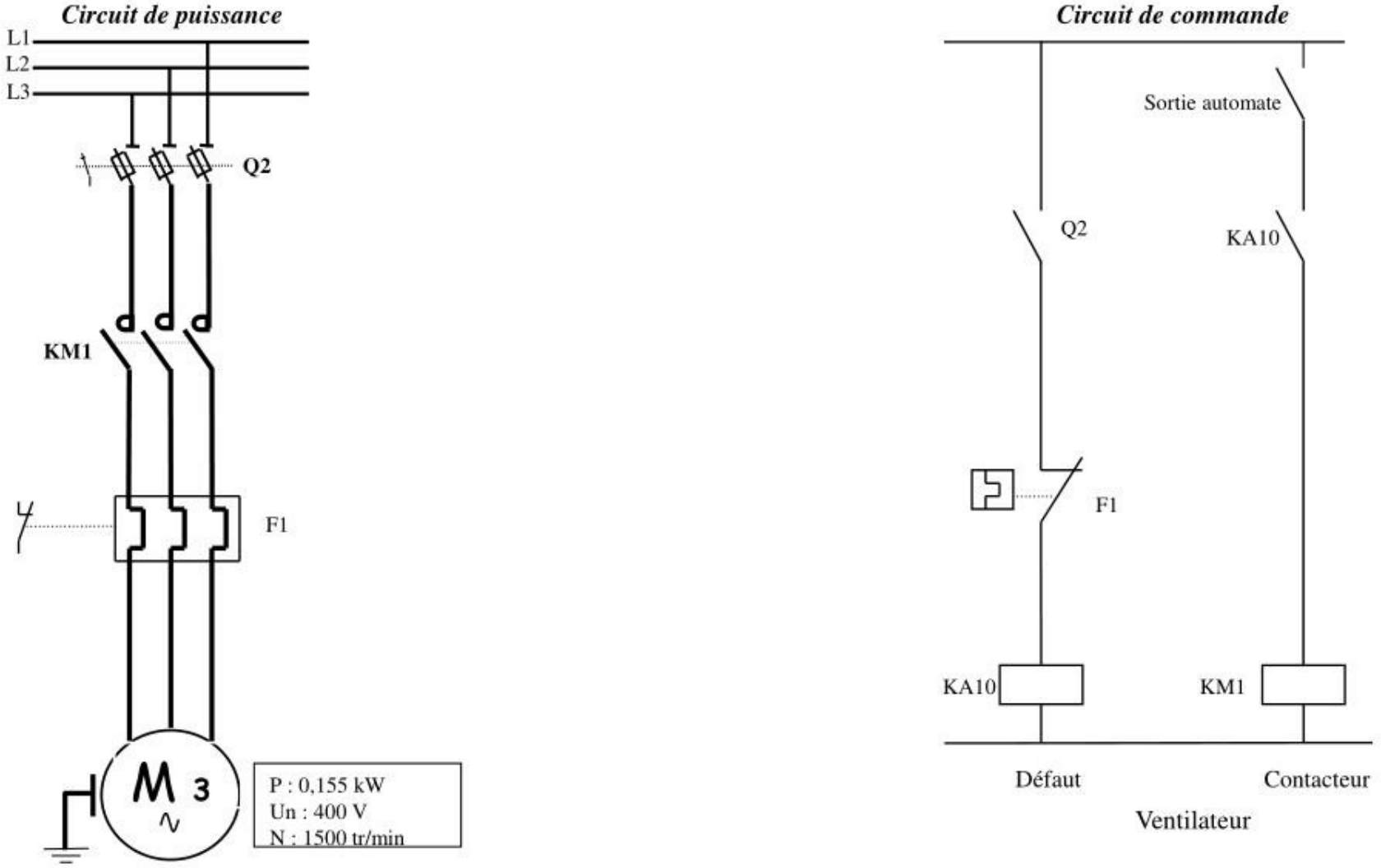

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 03 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع أقلام الجزائر

Circuit de puissance

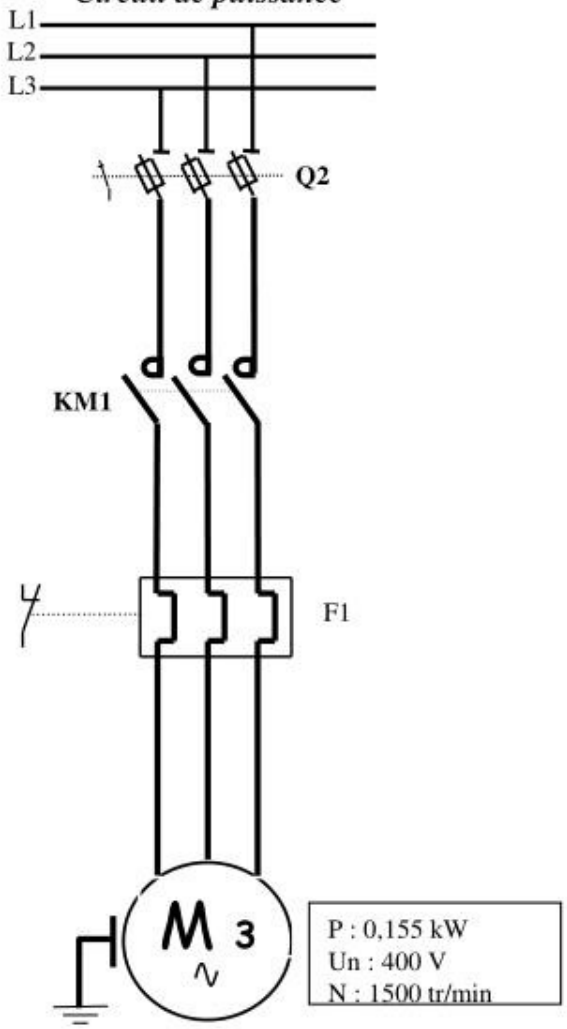











Circuit de commande

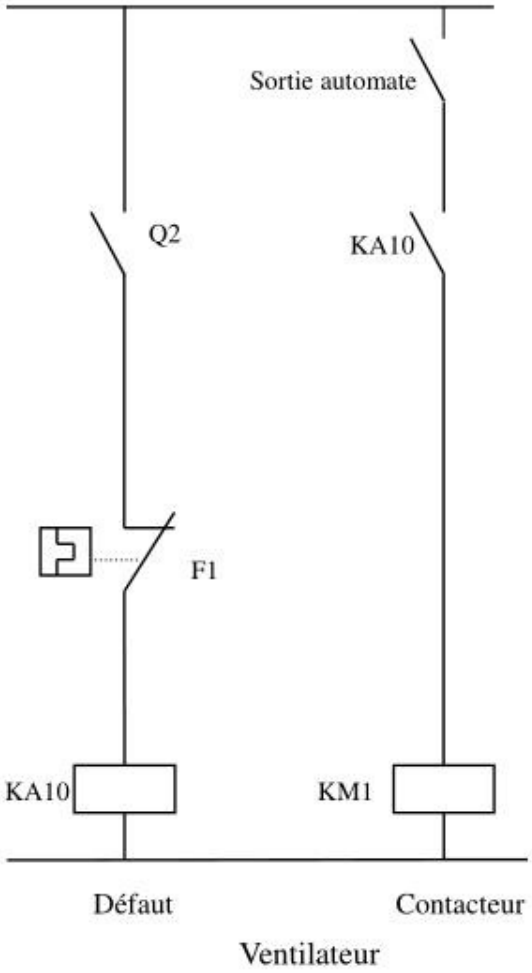

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 03 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع أقلام الجزائر

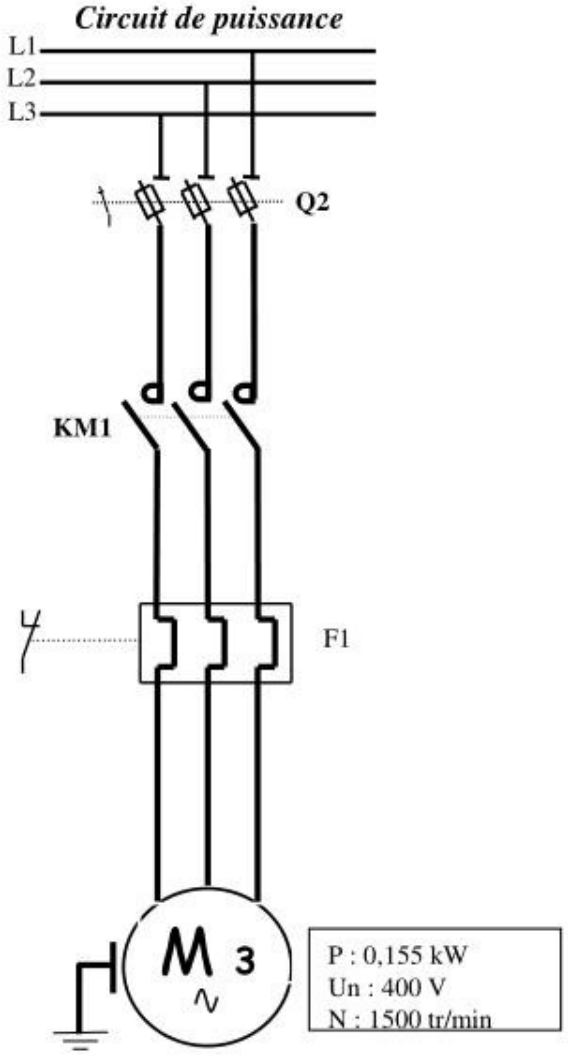



Isoler le circuit

Protéger contre les C.C.



Alimenter ou couper le moteur



Protéger le moteur contre les surcharges




Trans former l'énergie électrique en énergie méca.

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	sujet

WWW.DZPEN.COM موقع الجزائر

Le sectionneur

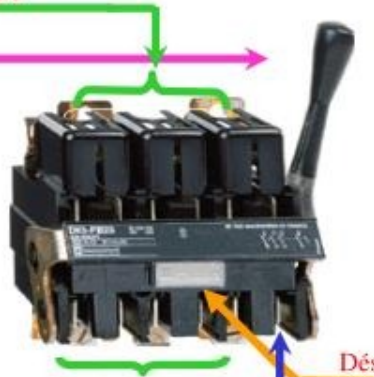

Circuit de puissance

L1
L2
L3

Pôles de puissance

Q2

Dispositif de manoeuvre

KM1

Pôles de puissance

F1

M 3
~

P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min

Circuit de commande

Sortie automate

Q2

KA10

Désignation de l'appareil

Contact de précoupure

F1

KA10

KM1


Défaut

Contacteur

Ventilateur


Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 03 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع الأستاذ

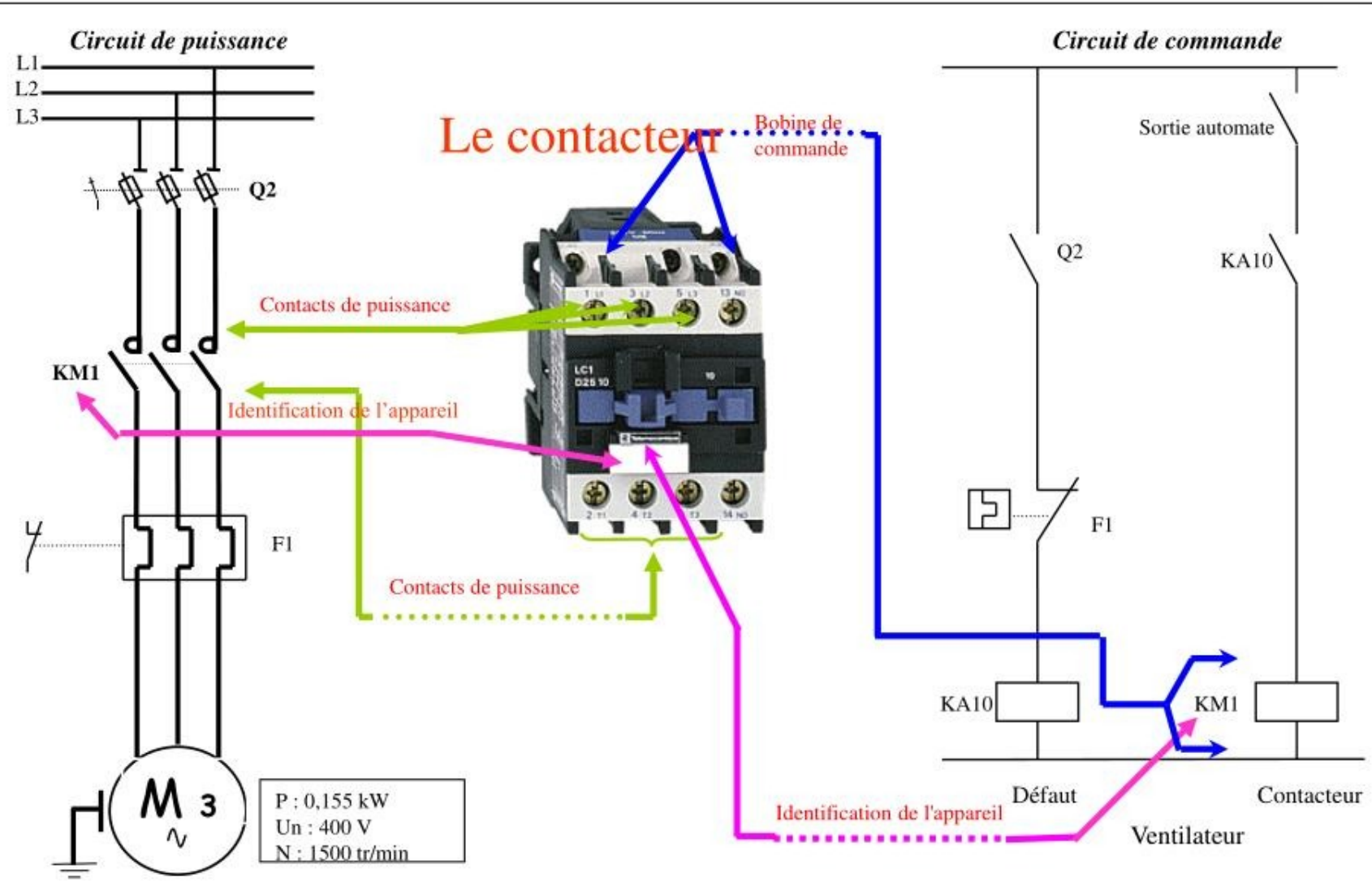

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 03 sujet	Lycée Professionnel


WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

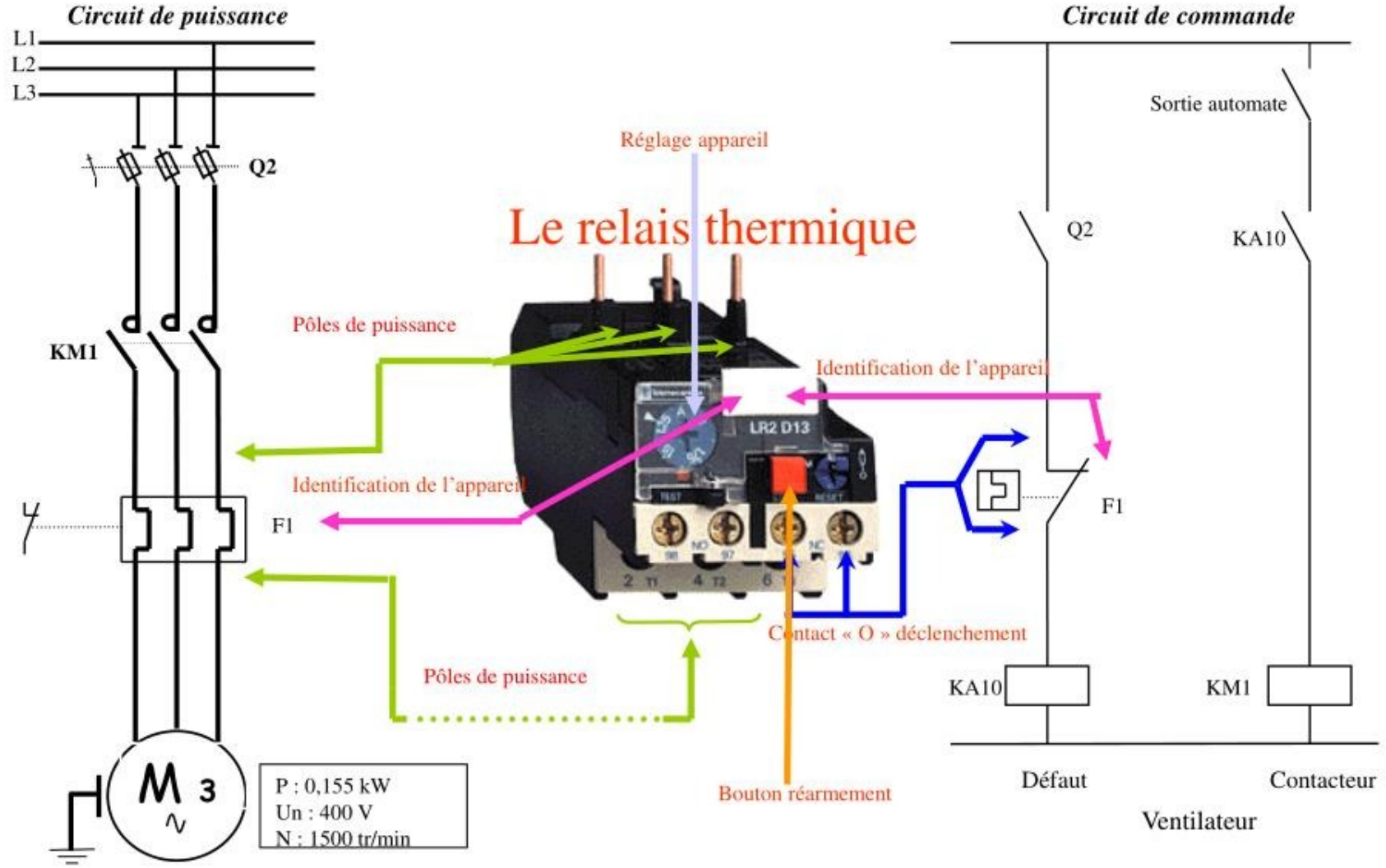

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 03 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM | قلم الجزائر

Circuit de puissance

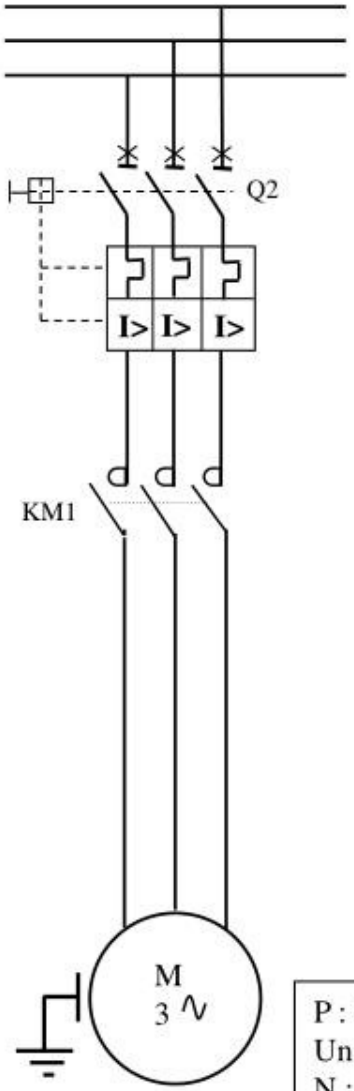








P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min

Circuit de commande

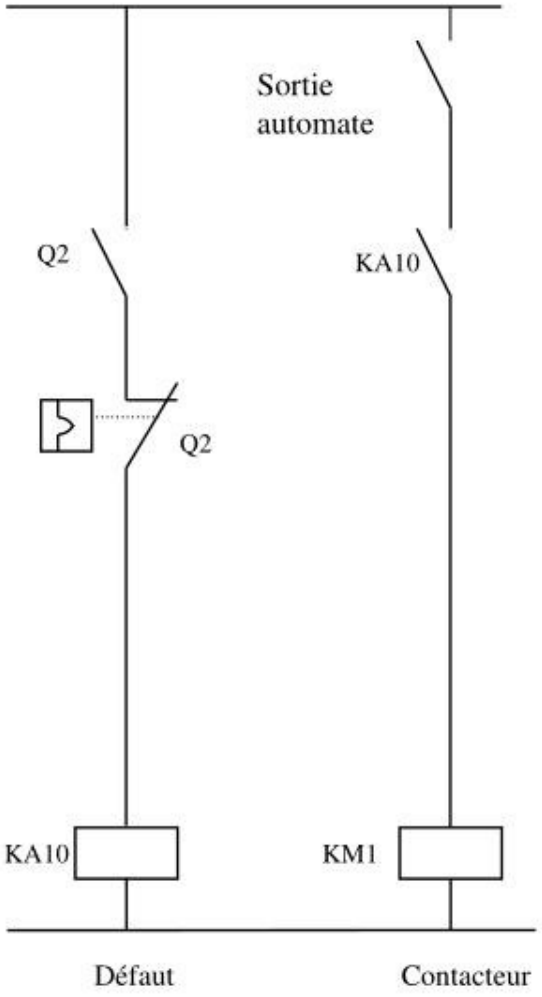


Ventilateur

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM

Circuit de puissance

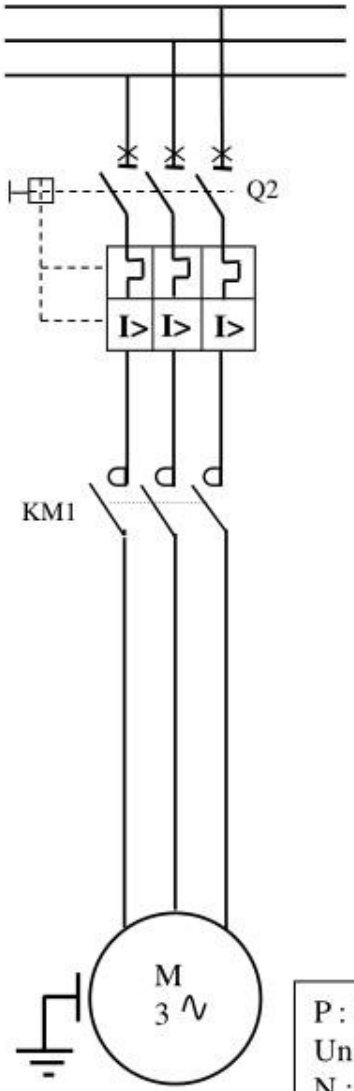

P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min



Isoler le circuit

Protéger contre les C.C.




Protéger le moteur contre les surcharges



Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel


WWW.DZPEN.COM

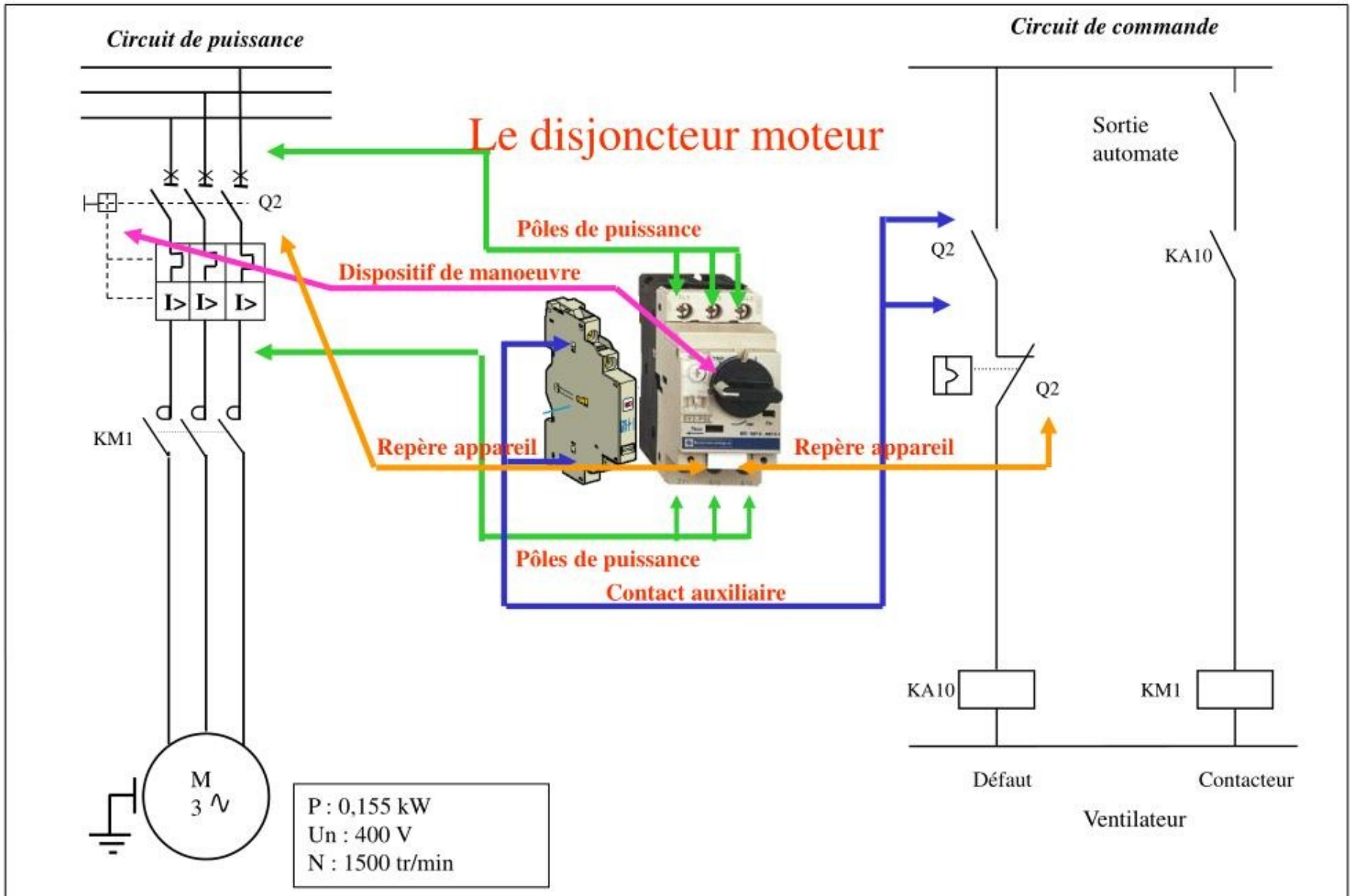

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع أساتذة التعليم

Circuit de puissance

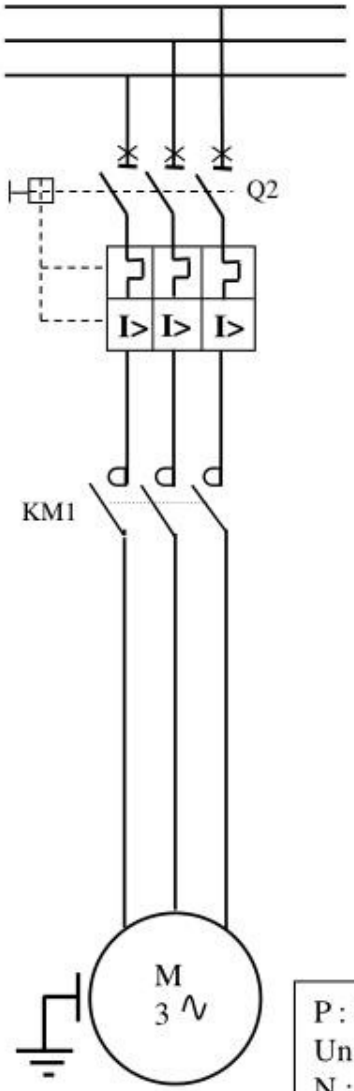










P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min

Circuit de commande

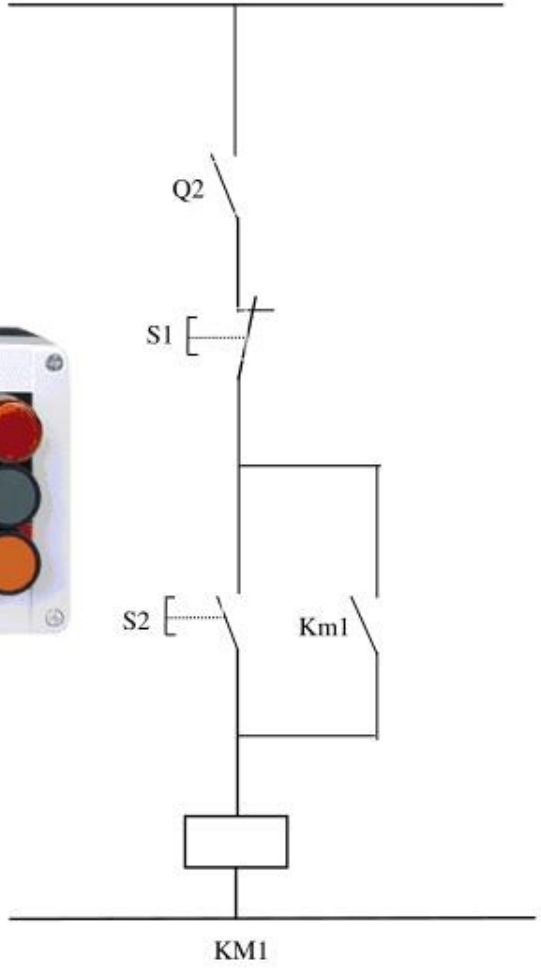


Ventilateur

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel 11

WWW.DZPEN.COM موقع أقلام الجزائر

Circuit de puissance

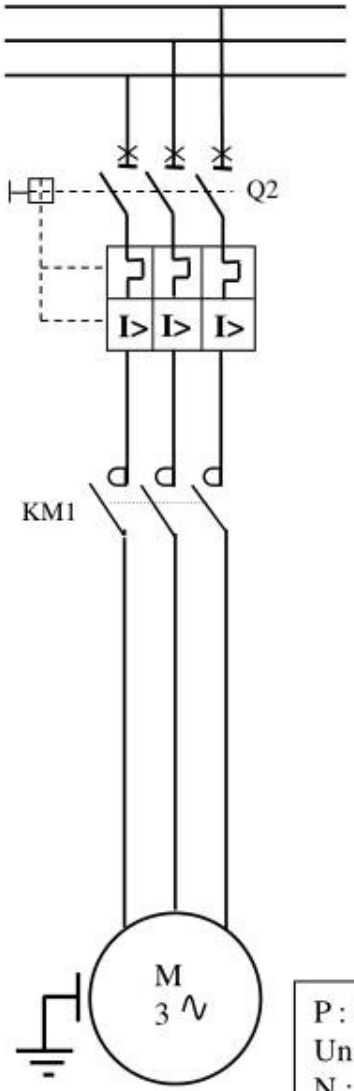


P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min



Dialogue homme/machine

Circuit de commande

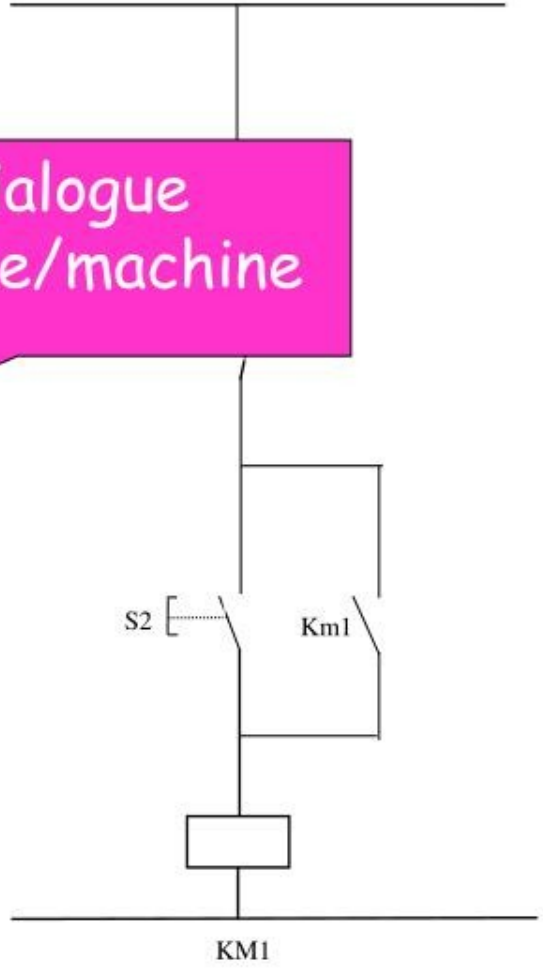


Ventilateur

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع أقلام الجزائر


Circuit de puissance

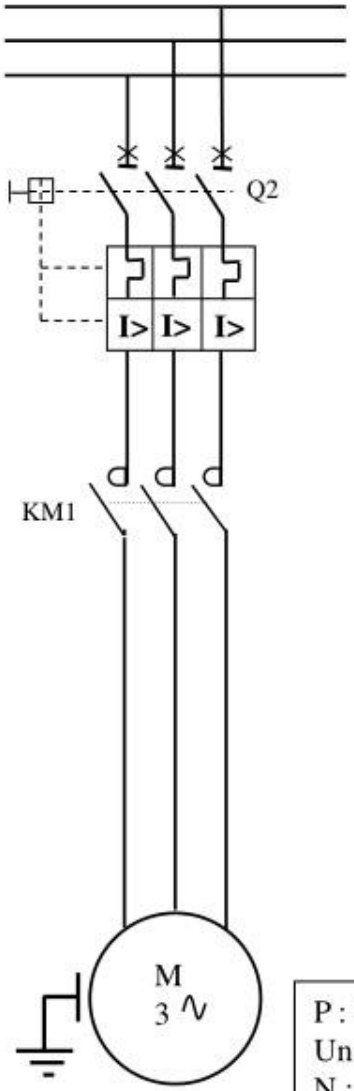

P : 0,155 kW
Un : 400 V
N : 1500 tr/min



Circuit de commande

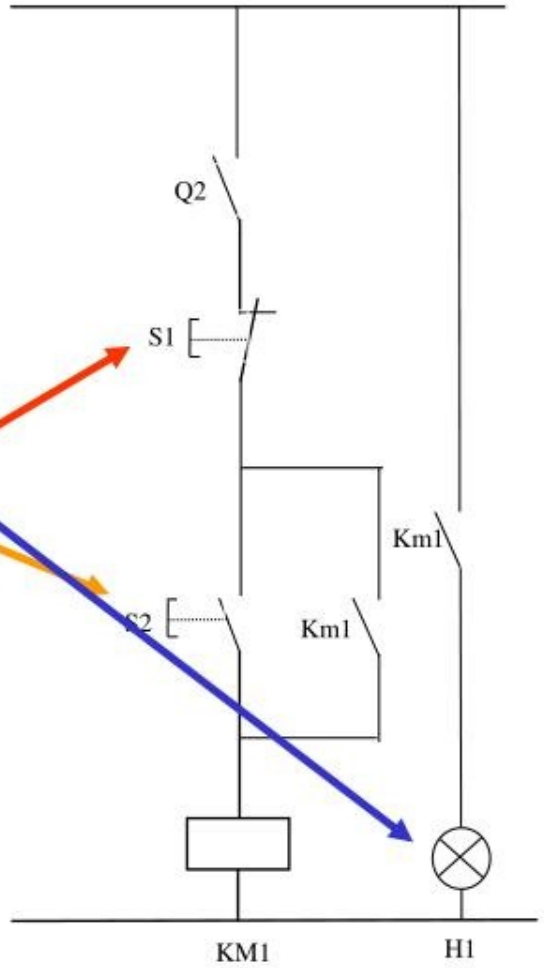

Ventilateur

Nom : Créé le :	VENTILATEUR	BANC DE CABLAGE ET MISE EN SERVICE	Folio : 01 sujet	Lycée Professionnel

WWW.DZPEN.COM موقع أقلام الجزائر