الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

وزارة التكوين و التعليم المهنين
مركز التكوين المهني التمهين * صبرة *

إمتـــحان نهايـــة السنـــة الثالثة الأول


الاختصاص: الكهرباء المعمارية	النقطة: 20/
المادة: أعمـال تطبيـقيــة	المعامل: 3
المدة: 12 سا	نقطة الإقصاء: 10

الموضوع: نريد تركيب إنارة بثلاث مصابيح حسب المخطط الشكل(1):

- التحكم في مصباح رقم 1 من مكانين مختلفين.
- التحكم في مصباح رقم 2 من ثلاث أماكن بمؤقت زمني.
- الدارة ككل محمية بمفتاح فاصل.

المطلوب: 1) استخرج المخطط التطبيقي للدارة؟ 4ن 1سا

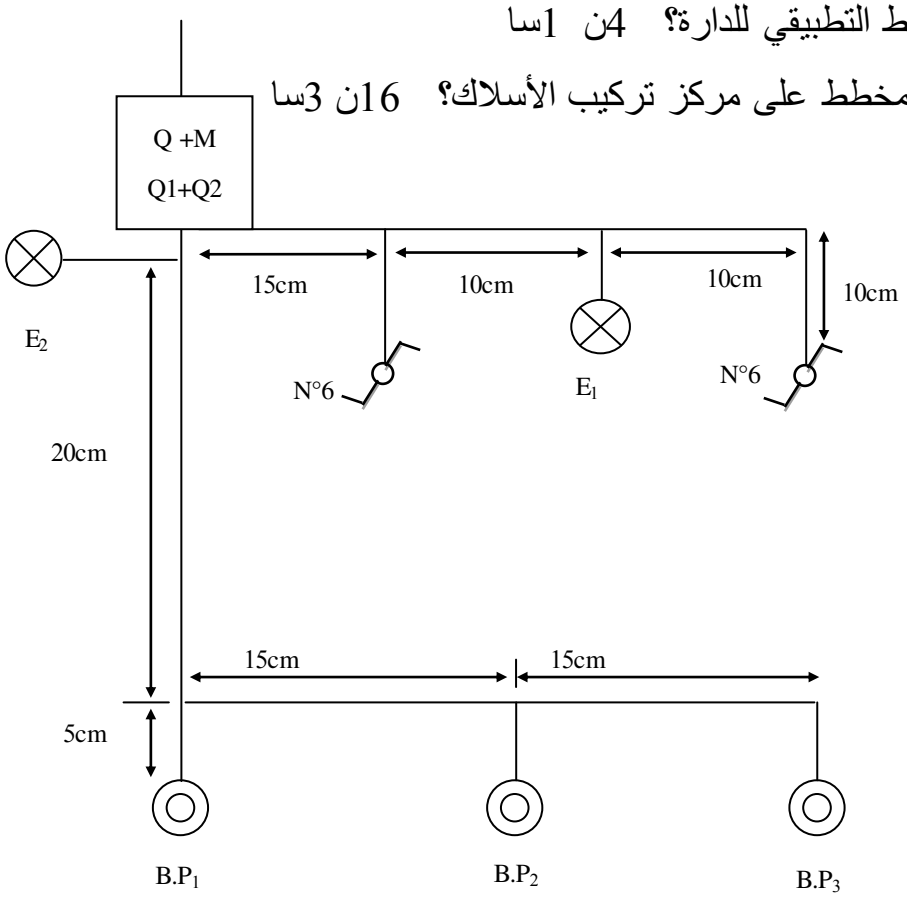2) أنجز الدارة حسب المخطط على مركز تركيب الأسلاك؟ 16ن 3سا



Q: فاصل disjoncteur
T: قاطع بعدي télérupteur